

専門基礎科目 - 必修科目

GB10804 論理回路

1

システム情報系情報工学域 山口佳樹

専門基礎科目 - 必修科目 (情報科学類)
基礎科目 - 関連科目 (情報メディア創成学類)
基礎科目 - 関連科目 (工学システム学類)

57

60

組み合わせ回路の設計法

- 論理和標準形 (加法標準形) による設計
 - 最も簡単な手法
 - 論理関数的説明では, 積項の和, に基づく設計
 - 無駄が多い
- カルノー図 (Karnaugh Map)
 - 簡単化された回路を設計する手法で実用的
 - $H(1)$ の団体に対し1つのANDゲートを割り付ける
- (論理式による変形)

60

論理和標準形による設計

- 真理値表のH(1)レベルの行のチェック
- 入力信号とその反転記号を描く
- 入力信号がH(1)→ そのまま ANDゲートへ入力
- 入力信号がL(0)→反転記号からANDゲートへ入力
- ANDの出力をOR回路で結ぶ

61

真理値表から回路を論理和標準形で設計

- 論理積が項(最小演算単位)となる

C	B	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

D

D


D

- 真理値表の1レベルの行のチェック

62

真理値表から回路を論理和標準形で設計


- 入力信号が 1 → そのまま ANDゲートへ入力

 

63

真理値表から回路を論理和標準形で設計

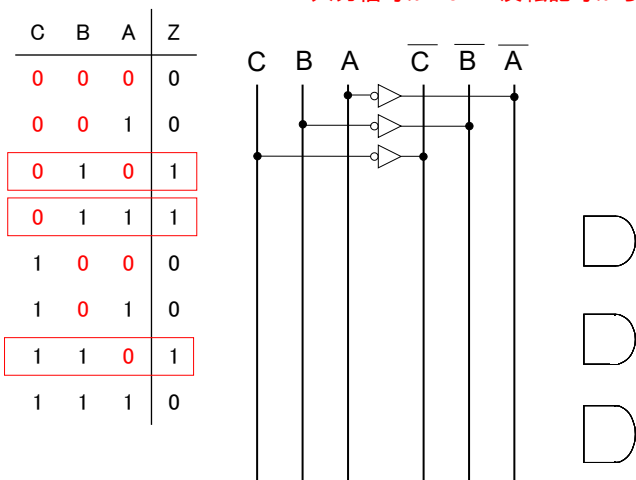
- 入力信号が 1 → そのまま ANDゲートへ入力
- 入力信号が 0 → 反転記号から ANDゲートへ入力



64

真理値表から回路を論理和標準形で設計

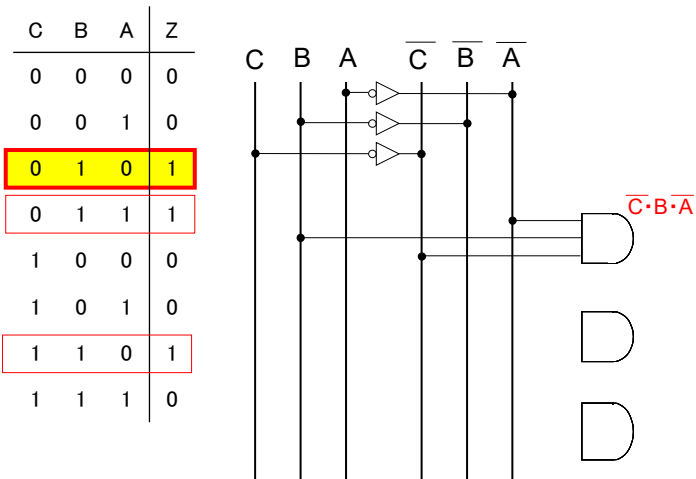
- 入力信号が 1 → そのまま ANDゲートへ入力
- 入力信号が 0 → 反転記号から ANDゲートへ入力



65

真理値表から回路を論理和標準形で設計

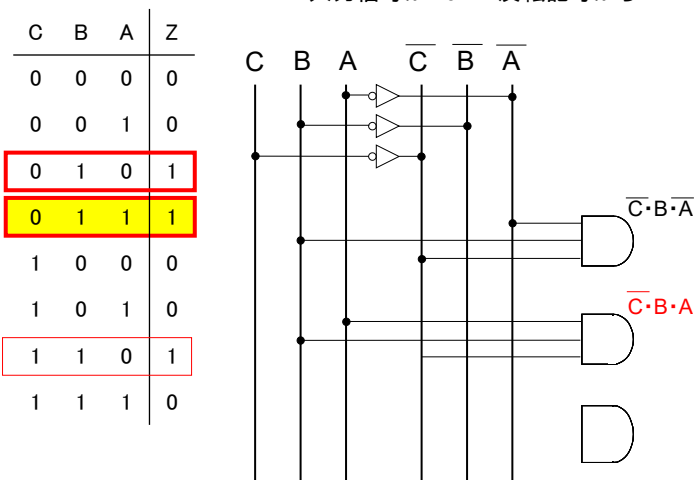
- 入力信号が 1 → そのまま ANDゲートへ入力
- 入力信号が 0 → 反転記号から ANDゲートへ入力



66

真理値表から回路を論理和標準形で設計

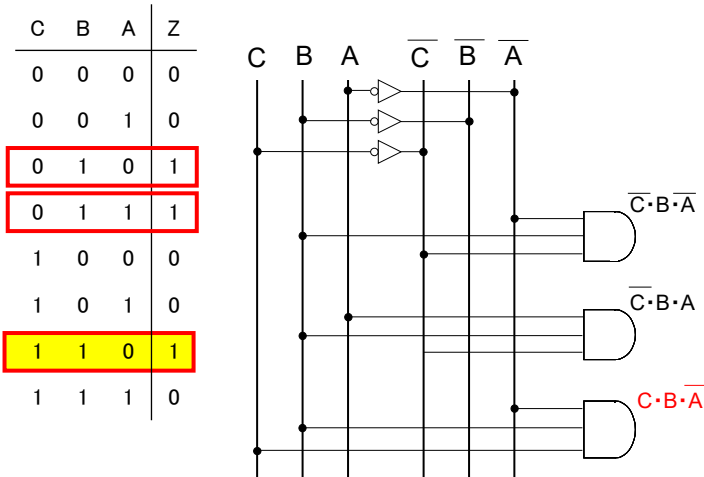
- 入力信号が 1 → そのまま ANDゲートへ入力
- 入力信号が 0 → 反転記号から ANDゲートへ入力



67

真理値表から回路を論理和標準形で設計


- ANDの出力をOR回路で結ぶ

 

68

真理値表から回路を論理和標準形で設計

- ANDの出力をOR回路で結ぶ

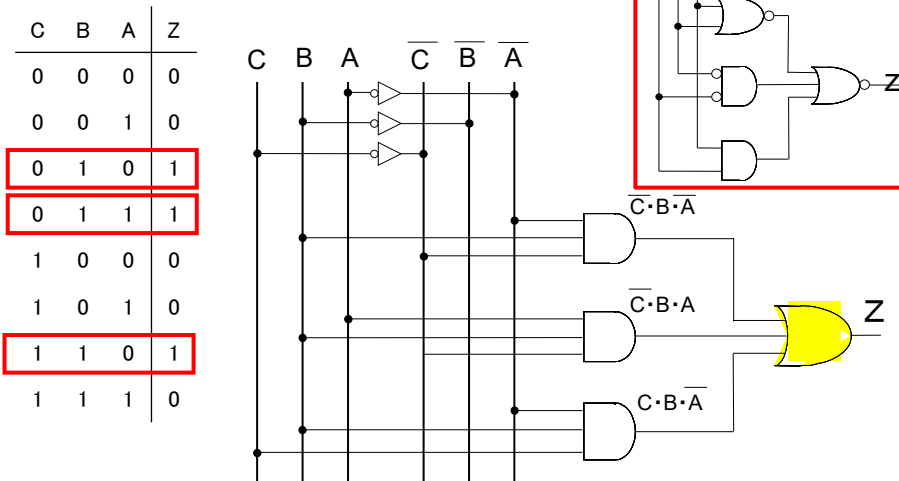

演習問題①

三変数関数 f の真理値表が以下のとき,

① f を論理和標準形で示しなさい。

② f を論理積標準形で示しなさい。

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

カルノー図による簡単化

- カルノー図の中の1が書かれているセルを出来るだけ少ない長方形(ループ)で囲む。
 - 囲んだ長方形の中のセルは、全て1(または- don't care)であること。
 - 囲んだ長方形の中のセルの数は、1, 2, 4, 8のように2のべき乗であること。
 - 同じセルを2つ以上のループで共有しても良い。
 - カルノー図の上下の端、および左右の端は連続している考える。


73

グレイコード(Gray Code)

- となりの数と**1ビットのみ**しか変化しない
 - カルノー図の長方形に囲む方式とマッチ
 - 専門的に言うと「ハミング距離が1」のコード
 - 元々、Reflected Binary Code と提案された。
(提案者の名前が Frank Gray だから Gray Code)
- グレイコードの作り方
 - (1) nビットの gray code を逆順に並び替えて、元の n ビットに繋げて n+1 ビットにする。
 - (2) 2進コードからグレイコードへ変換する。

74


nビット → n+1 ビット のグレイコードの作成

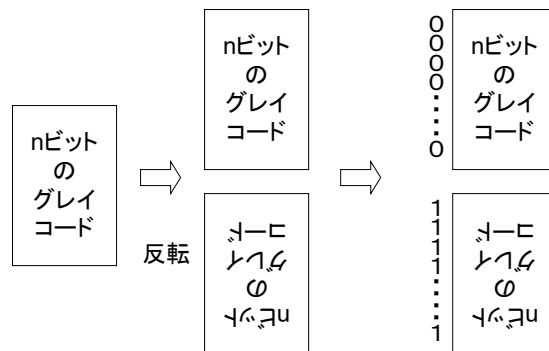

75

2進コードからグレイコードへの変換

- 2進数を、1ビット右へ論理シフトした数を作成
- 元の数と排他的論理和 (XOR)をとる

	右へ論理シフト	
		
000	000	000
001	000	001
010	001	011
011	001	010
100	010	110
101	010	111
110	011	101
111	011	100

76


グレイコード (Gray Code)

- 4 bit のグレイコードを作成しなさい。

77

グレイコード (Gray Code)


- 4 bit のグレイコードを作成しなさい。

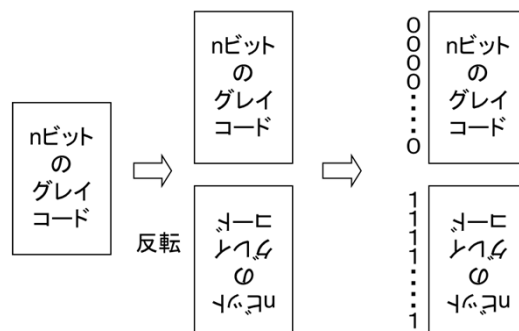

78


グレイコード (Gray Code)

- 4 bit のグレイコードを作成しなさい。

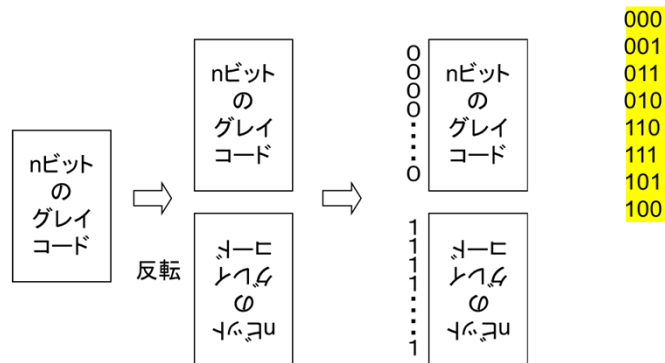


グレイコード (Gray Code)

- 4 bit のグレイコードを作成しなさい。

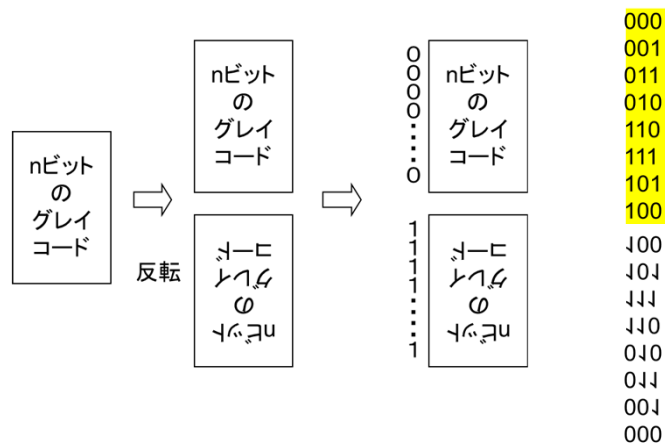

グレイコード (Gray Code)

- 4 bit のグレイコードを作成しなさい。

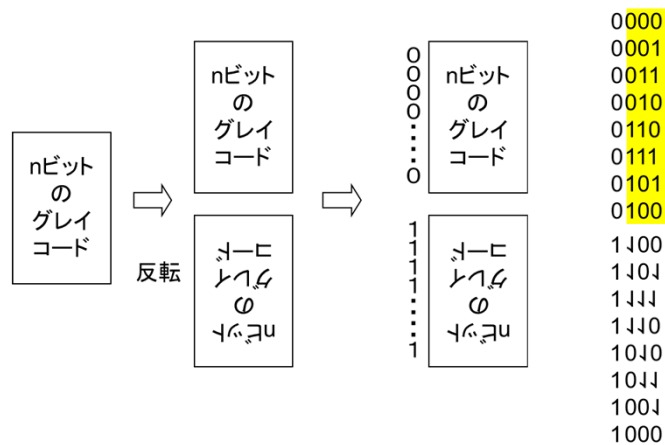

カルノー図

- 論理回路(論理式)を簡単化するための表
- グレイコードを利用して作成

次のカルノー図を簡単化しよう

BA \ DC	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1		
11		1		
10			1	

次のカルノー図を簡単化しよう

BA \ DC	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1		
11		1		
10			1	

85

次のカルノー図を簡単化しよう

BA DC	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1		
11		1		
10			1	

85

86

次のカルノー図を簡単化しよう

BA DC	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1		
11		1		
10			1	

86

87

次のカルノー図を簡単化しよう

BA DC	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	
11		1	1	
10			1	

87

91

次のカルノー図を簡単化しよう

BA DC	00	01	11	10
00			1	
01	1			1
11	1	1	1	
10	1	1		

91

96

次のカルノー図を簡単化しよう

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1		1	1
11			1	
10	1	1	1	

96

103

次のカルノー図を簡単化しよう

BA \ DC	00	01	11	10
00		1		
01	1	1	1	1
11	—	—	—	—
10			1	1

103

108

次のカルノー図を簡単化しよう

BA DC	00	01	11	10
00		1	—	
01		1	—	
11	1		—	—
10		1	—	—

108

112

練習問題 次の図の回路について、問いに答えよ。

①出力Zについてカルノー図を書き、その簡単化した論理式を示せ。

②簡単化した回路を書け。

112

代表的な組み合わせ回路

- 加算器
 - ハーフアダー 半加算器 (Half Adder)
 - フルアダー 全加算機 (Full Adder)
- 減算器
- デコーダ(復号器)
- エンコーダ(符号化器)
- データセレクタ
- コンパレータ

入力の値が同じならば
出力の値も、いつも同じ

114


加算器(Adder)

- ハーフアダー 半加算器 (Half Adder)
 - 入力A、Bを受け、その桁の和Sと、桁上げC (Carry, キャリ)を作り出す2進1桁の加算回路
- フルアダー 全加算機 (Full Adder)
 - 入力A、Bおよび一つ下の桁からの桁上がりCinを受け、その桁の和Sと、桁上げCoutを作り出す2進1桁の加算回路

115

Nビットの全加算器


- リプルキャリ方式
 - 桁上げの伝搬
 - 時間がかかる

 

116

Nビットの全加算器

 - キャリルックアヘッド(桁上げ先見)方式
 - 桁上げを先取り
 - 遅延は小さい
 - 上の桁ほど回路は複雑




117

減算器

2の補数をつくり加算する

– 引く数を反転して、1を加える


0111 = 7	1111 = -1
0110 = 6	1110 = -2
0101 = 5	1101 = -3
0100 = 4	1100 = -4
0011 = 3	1011 = -5
0010 = 2	1010 = -6
0001 = 1	1001 = -7
0000 = 0	1000 = -8

 

118

デコーダ(復号器)


- 入力の数値を解読し、どの数がきたのかを示す回路

 

119

エンコーダ(符号化器)

 - アクティブになった入力の数字を符号化して出力
 - i 本目の信号線が0ならば2進符号 i を生成




複数の入力が0になっても、
一つ(最小値)を出力する
論理回路
→ 優先度付きエンコーダ
(Priority Encoder)

120


データセレクタ(選択回路)

 - 複数の入力線からのデータを選択的に一本の共通線に接続
- マルチプレクサ(multiplexer)とも呼ぶ



121


データセレクタのいろいろ

 

122

コンパレータ(比較器)

- 2つの2進数の大小の比較を行う

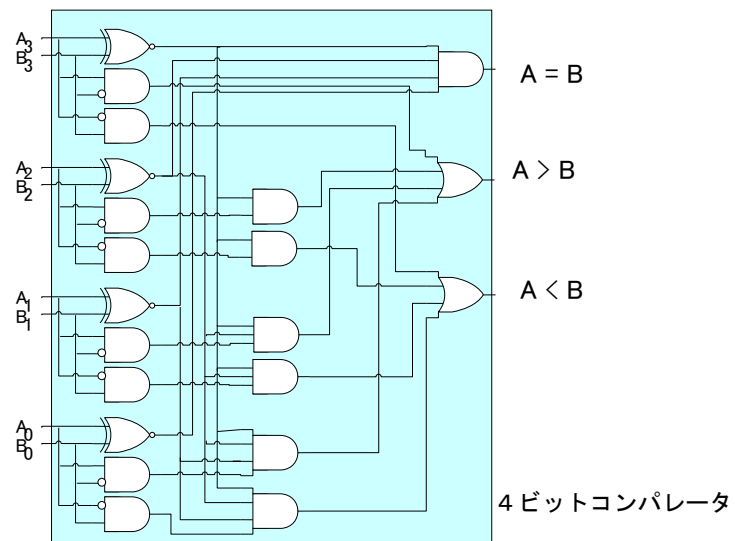

123

組み合わせ回路の設計

- 設計すべき機能の把握
- 入力と出力の設定
 - 入力線と出力線の名前付け
- 入出力関係の表記
 - 真理値表その他
- カルノー図などによる最適化
- 簡単化された論理式を導く
- 回路の生成