

専門基礎科目 - 必修科目

GB10804 論理回路

HPCS-FPGA Lab.

FPGA expert team in High-Performance Computing System Laboratory

1

システム情報系情報工学域 山口佳樹

専門基礎科目 - 必修科目 (情報科学類)

基礎科目 - 関連科目 (情報メディア創成学類)

基礎科目 - 関連科目 (工学システム学類)

いろいろな組み合わせ回路について考える

- ・ 授業で学んだ算術演算（加算器）から考えてみる。

復習問題


- ①半加算器を書いてみましょう。
- ②半加算器を1ブロックとし、それを繋げて全加算器を書いてみましょう。
- ③全加算器を1ブロックとレジスタを用い、 n ビット加算器を書いてみましょう。

ビット直列加算器 (BSA)

1. 英名 : Bit Serial Adder
2. 全加算器(FA)を 1 個利用
3. 計算時間 $O(n)$, 回路量 $O(1)$

BSA は直列だから遅い。
⇒ 並列化して早くしよう ⇒ RCA の登場。

順次桁上げ加算器 (RCA)

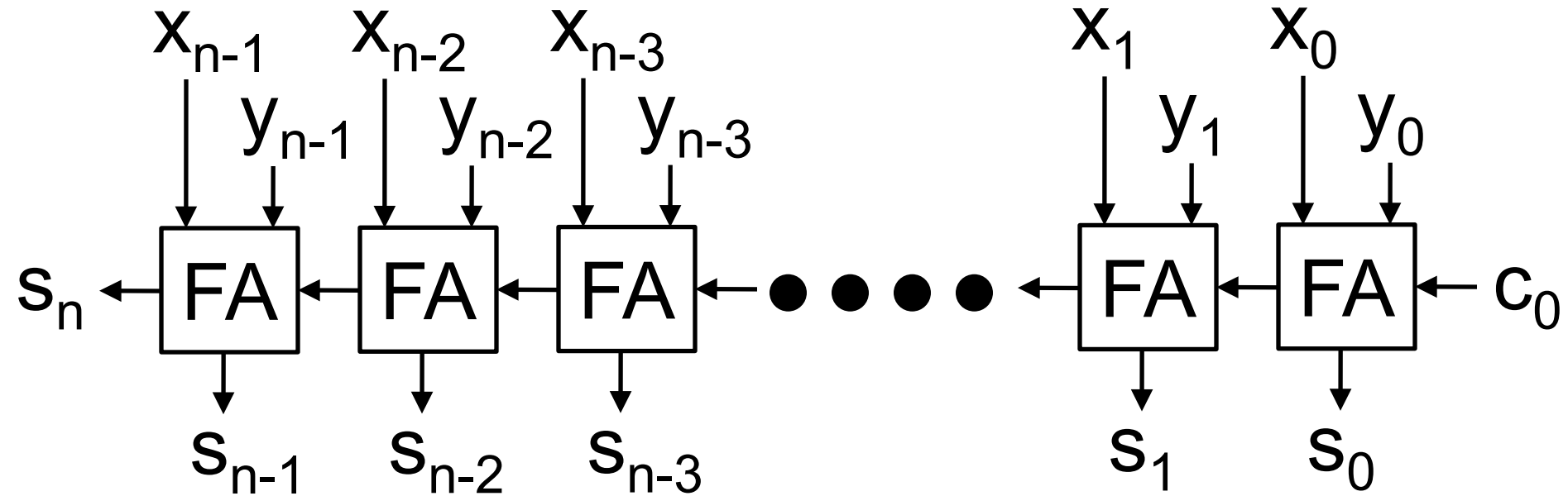


利点：ハードウェア量が少ない
規則正しい1次元構造

順次桁上げ加算器（RCA）

1. 英名： Ripple Carry Adder
2. ビット直列加算器を並列に展開
3. 計算時間，回路量ともに $O(n)$

この回路では，
最悪の計算時間＝通常の計算時間
となり非効率 ⇒ 桁上げの有無を判別！

桁上げ完了検出加算器(CCA)

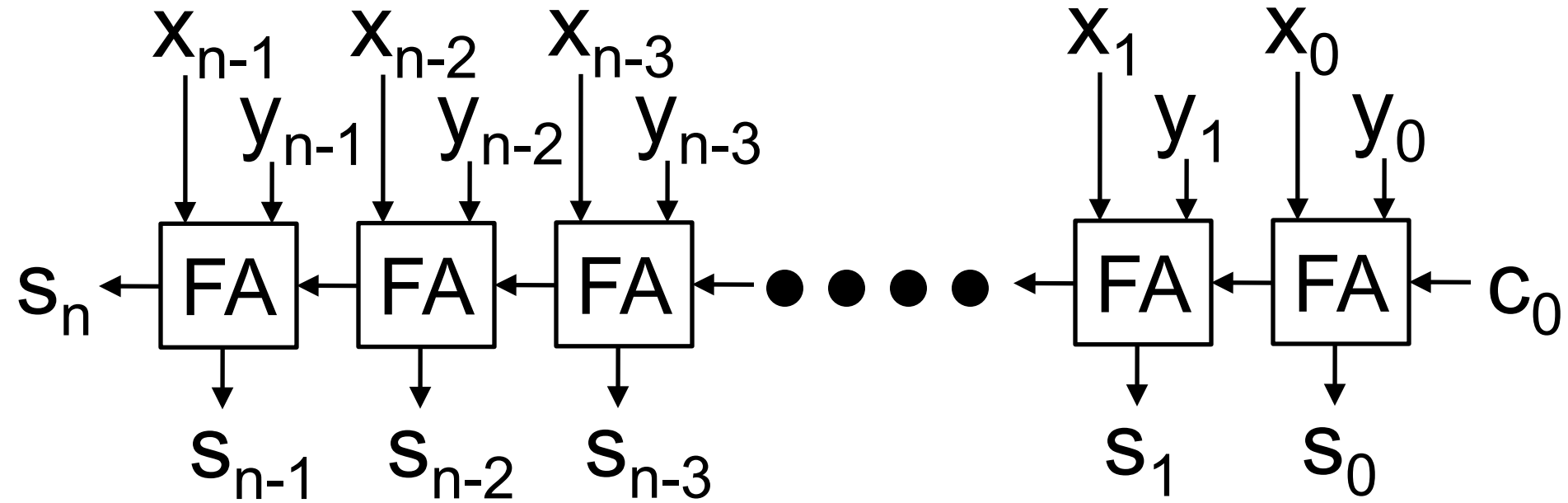

$$c_{i+1}^1 = x_i \cdot y_i \vee (x_i \oplus y_i) \cdot c_i^1$$

$$c_{i+1}^0 = \overline{x_i} \cdot \overline{y_i} \vee (x_i \oplus y_i) \cdot c_i^0$$


$$cc = (c_1^1 \vee c_1^0) \cdot (c_2^1 \vee c_2^0) \cdots (c_n^1 \vee c_n^0)$$

桁上げ完了検出加算器(CCA)

1. 英名 : Carry Completion Adder
2. RCAに桁上げ完了検出回路を付加
3. 計算時間, 回路量ともに $O(n)$

検出回路は最悪の計算時間を改善しないため, これを改善する必要があります。
⇒ 桁上げ飛び越し加算器(CBA)

桁上げ飛越し加算器 (CBA)

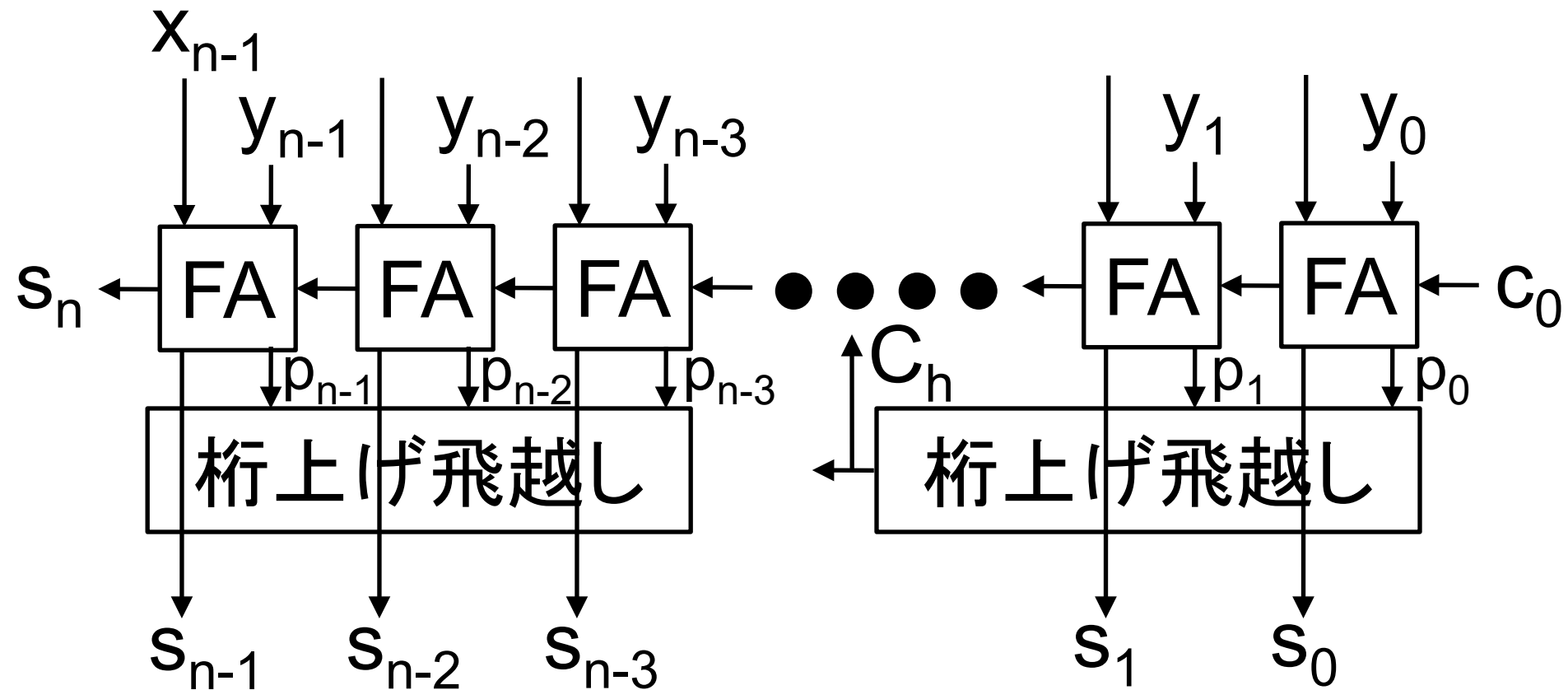

$$P_h = p_j p_{j-1} \cdots p_{j+k-1}$$

$$C_{h+1} = c_{j+k} \vee P_h C_h$$

但し, $p_i = x_i \oplus y_i$

桁上げ飛越し加算器 (CBA)

1. 英名 : Carry Bypass (or Skip) Adder
2. RCAに桁上げ飛越し回路を付加
3. 計算時間 $O(\sqrt{n}) \sim O(n)$, 回路量 $O(n)$

ブロックの大きさを \sqrt{n} に比例する一定値にすると, ブロックの個数も \sqrt{n} に比例し, 計算時間も \sqrt{n} に比例するようになる.

自由課題（レポート）

16bit の桁上げ飛越し加算器を作成します.
このとき, 桁上げ飛越し回路のブロックを

- 4-4-4-4 と均等にした場合
- 1-2-3-4-3-2-1と可変にした場合

とでどちらが高速になるでしょう.
その理由も考えなさい.

【ヒント】


桁上げがブロック内を伝播するも時間が必要

桁上げ飛越し加算器 (CBA)

1. 英名 : Carry Bypass (or Skip) Adder
2. RCAに桁上げ飛越し回路を付加
3. 計算時間 $O(\sqrt{n}) \sim O(n)$, 回路量 $O(n)$

回路構造をいちいち考えるのは大変！
高速化しつつ単純な構造にしよう。⇒ CSA

桁上げ選択加算器 (CSA)

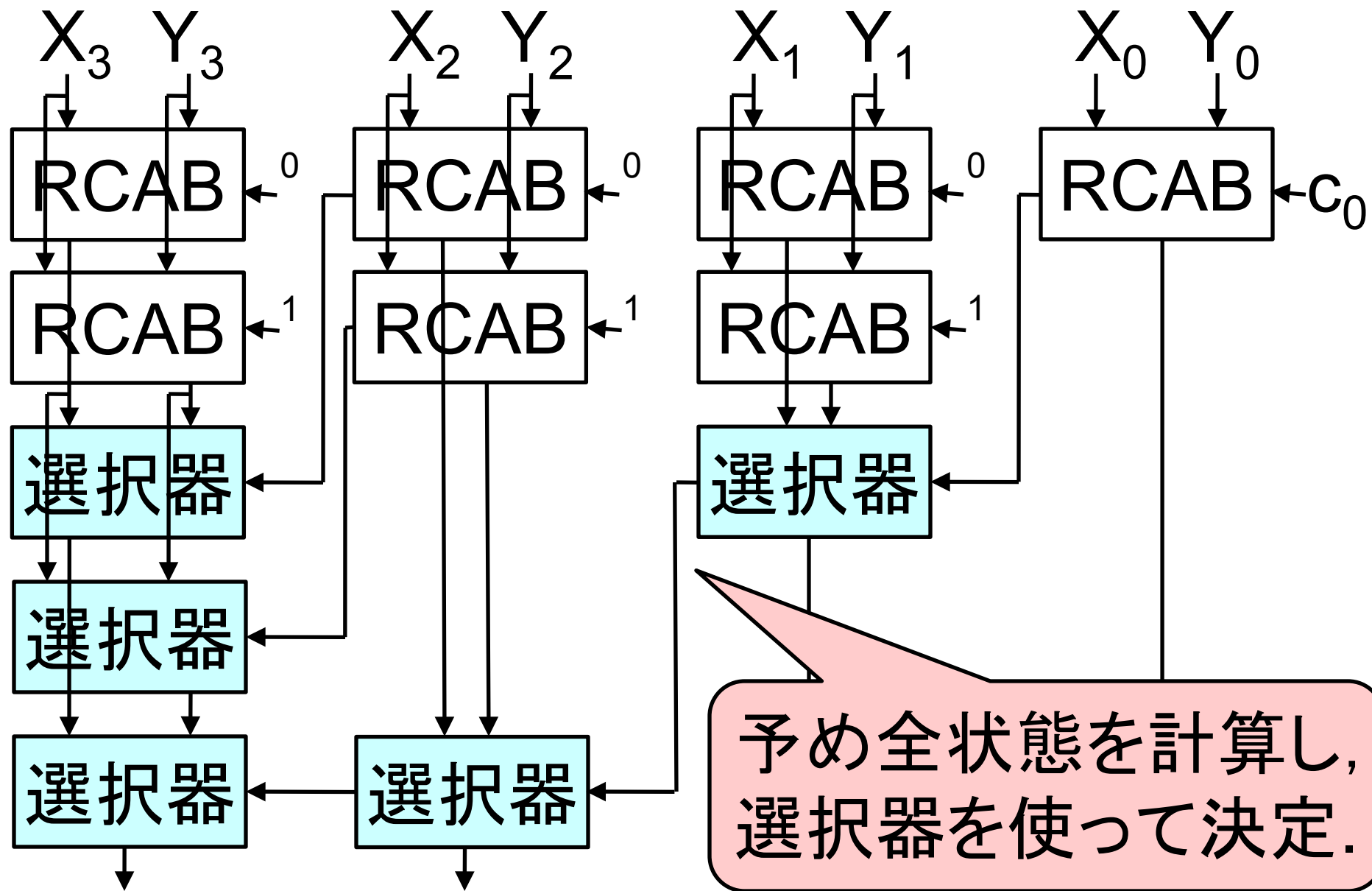

桁上げ選択加算器 (CSA)

1. 英名 : Carry Select Adder
2. RCAを複数用意し全状態を計算
3. 計算時間 $O(\sqrt{n})$ - $O(n)$, 回路量 $O(n)$

選択回路を1段ずつではなく多段にし、
効率を上げれば良いのでは \Rightarrow CSA

条件求和加算器 (CSA)

<i>I</i>	<i>7</i>		<i>6</i>		<i>5</i>		<i>4</i>		<i>3</i>		<i>2</i>		<i>1</i>		<i>0</i>	
<i>X</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>1</i>		<i>0</i>		<i>1</i>		<i>0</i>		<i>1</i>	
<i>Y</i>	<i>1</i>		<i>0</i>		<i>1</i>		<i>0</i>		<i>1</i>		<i>1</i>		<i>0</i>		<i>1</i>	
	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>c</i>	<i>s</i>	<i>c</i>	<i>s</i>
<i>c_{in}</i> =0	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>c_{in}</i> =1	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>		
<i>c_{in}</i> =0	<i>0</i>	<i>1</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
<i>c_{in}</i> =1	<i>0</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>		<i>1</i>				
<i>c_{in}</i> =0	<i>0</i>	<i>1</i>		<i>0</i>		<i>1</i>		<i>1</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>1</i>			<i>0</i>
<i>c_{in}</i> =1	<i>0</i>	<i>1</i>		<i>1</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>1</i>		<i>1</i>					
<i>S</i>	<i>0</i>	<i>1</i>		<i>1</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>1</i>		<i>0</i>



条件求和加算器 (CSA)

1. 英名 : Conditional Sum Adder
2. 桁上げ選択加算の発展. 木構造をとる.
3. 計算時間 $O(\log n)$, 回路量は $O(n)$

回路を多段にするのは非常に有効な方法.
計算時間を飛躍的に削減できることがある.

桁上げ先見加算器 (CLHA)

回路の複雑さから、
4桁程度が一般的

  


順次桁上げ加算器に
対し定数倍の高速化

桁上げ先見加算器 (CLHA)

1. 第 i 桁において, $g_i = x_i \cdot y_i, p_i = x_i \oplus y_i$
 2. $c_{i+1} = g_i \vee p_i c_i = g_i \vee p_i g_{i-1} \vee p_i p_{i-1} c_{i-1}$
 3. 全桁の桁上がりを計算するのは難しい.
桁上げ先見ブロックを作成するのが一般的
- $$G_h = g_{j+k-1} \vee p_{j+k-1} g_{j+k-2} \vee \cdots \vee p_{j+k-1} p_{j+k-2} \cdots p_{j+1} g_j$$

桁上げ先見加算器 (CLHA)

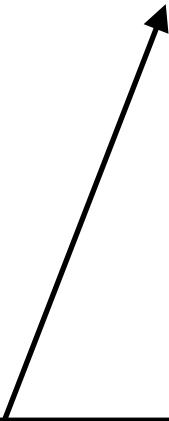1. 英名 : Carry Lock Ahead Adder
2. 桁上げ伝搬を早くすることで全体を高速化
3. 計算時間 $O(\log n)$, 回路量は $O(n)$



回路を多段にするのは非常に有効な方法.
計算時間を飛躍的に削減できることがある.

1. 二桁からなるブロックの桁上げ生成条件

$$g_{i+1,i} = g_{i+1} \vee p_{i+1} \cdot g_i$$

2. 二桁からなるブロックの桁

$$p_{i+1,i} = p_{i+1} \cdot p_i$$


* は, 結合則は成立するが,
交換則は不成立

3. 以下の計算を定義する

$$(g_{i+1,i}, p_{i+1,i}) = (g_{i+1} \cdot p_{i+1}) * (g_i \cdot p_i)$$

1. 第 i 桁から第 j 桁のプレフィックス計算は,
$$(g_{j,i}, p_{j,i}) = (g_j \cdot p_j) * \cdots * (g_{i+1} \cdot p_{i+1}) * (g_i \cdot p_i)$$
2. $*$ は結合則が成立 \Rightarrow 繰返し計算を並列化
3. 以上を回路化 (並列 + プレフィックス計算)

並列プレフィックス加算器

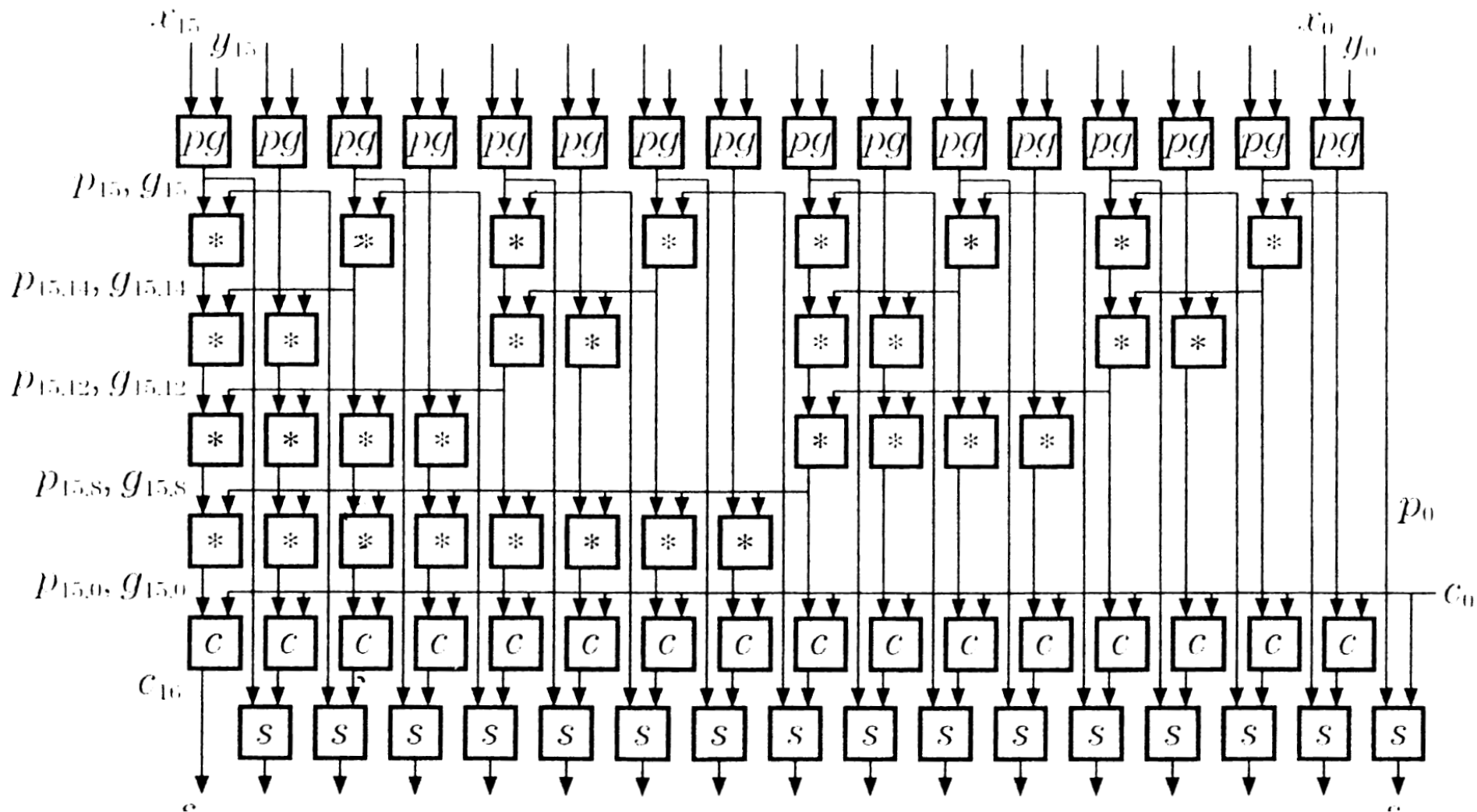

並列プレフィックス加算器

1. 英名 : Parallel Prefix Adder
2. プレフィックス計算の並列化により高速化
3. 計算時間 $O(\log n)$, 回路量 $O(n)$ - $O(n \log n)$

加算器のアルゴリズムを使って $O(\log n)$ まで計算時間を短縮できる.

加算器のまとめ

アルゴリズム	計算時間	回路量
順次桁上げ	$O(n)$	$O(n)$
桁上げ飛越し	$O(\sqrt{n}) \sim O(n)$	$O(n)$
桁上げ選択	$O(\sqrt{n}) \sim O(n)$	$O(n)$
桁上げ先見	$O(\log n)$	$O(n)$
並列プレフィックス	$O(\log n)$	$O(n) \sim O(n \log n)$